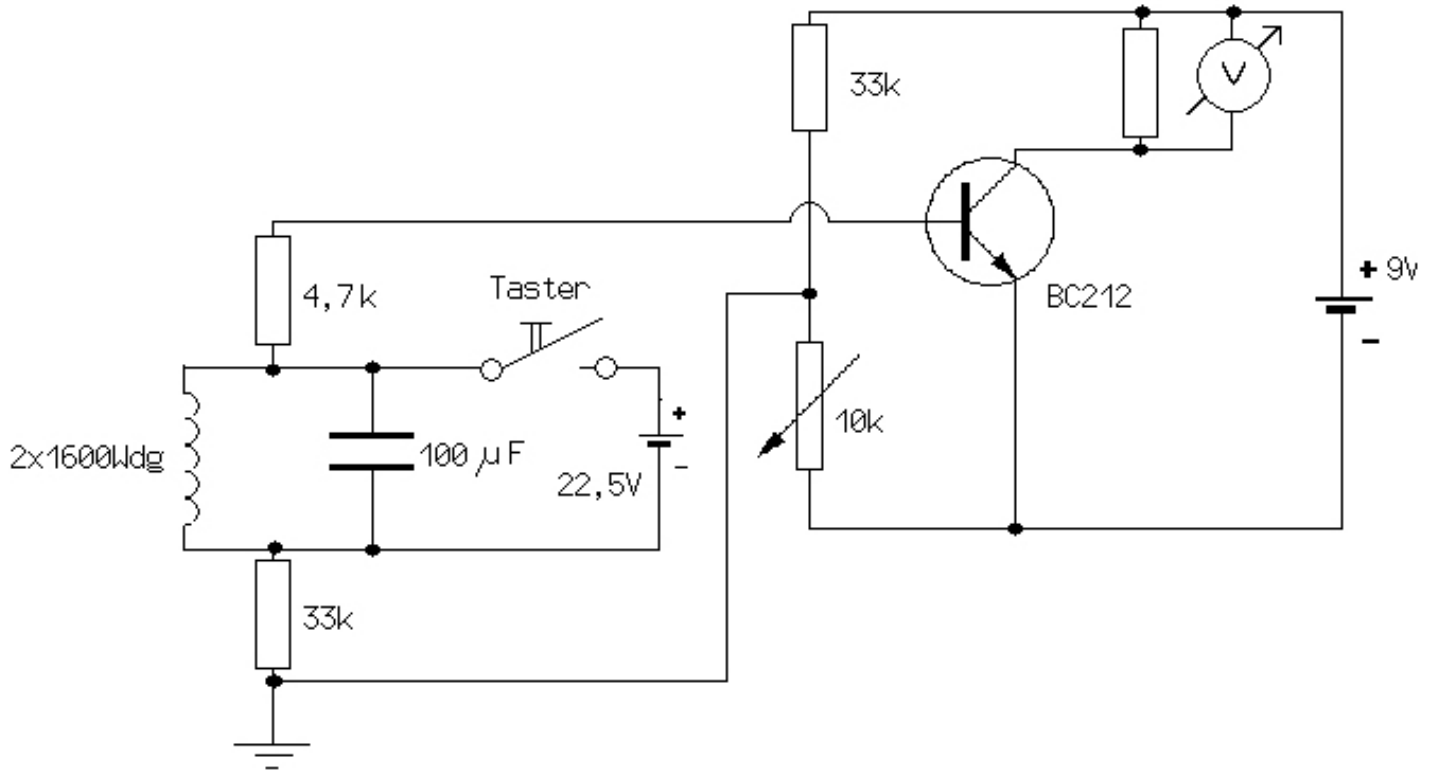


Aufgabenblatt: Schwingkreis

Beantworte zur folgenden Schaltung die Fragen:



a) Aus welchen „Hauptbestandteilen“ besteht die Schaltung? und

.....

b) Welchen Einfluss hat das Betätigen des Tasters auf den Kondensator?

.....

c) Was bedeutet dies für den Transistor?

d) Was beobachtet man dann am Voltmeter?

e) Erläutere nun die Funktionsweise der Schaltung insgesamt.

.....
.....
.....
.....
.....